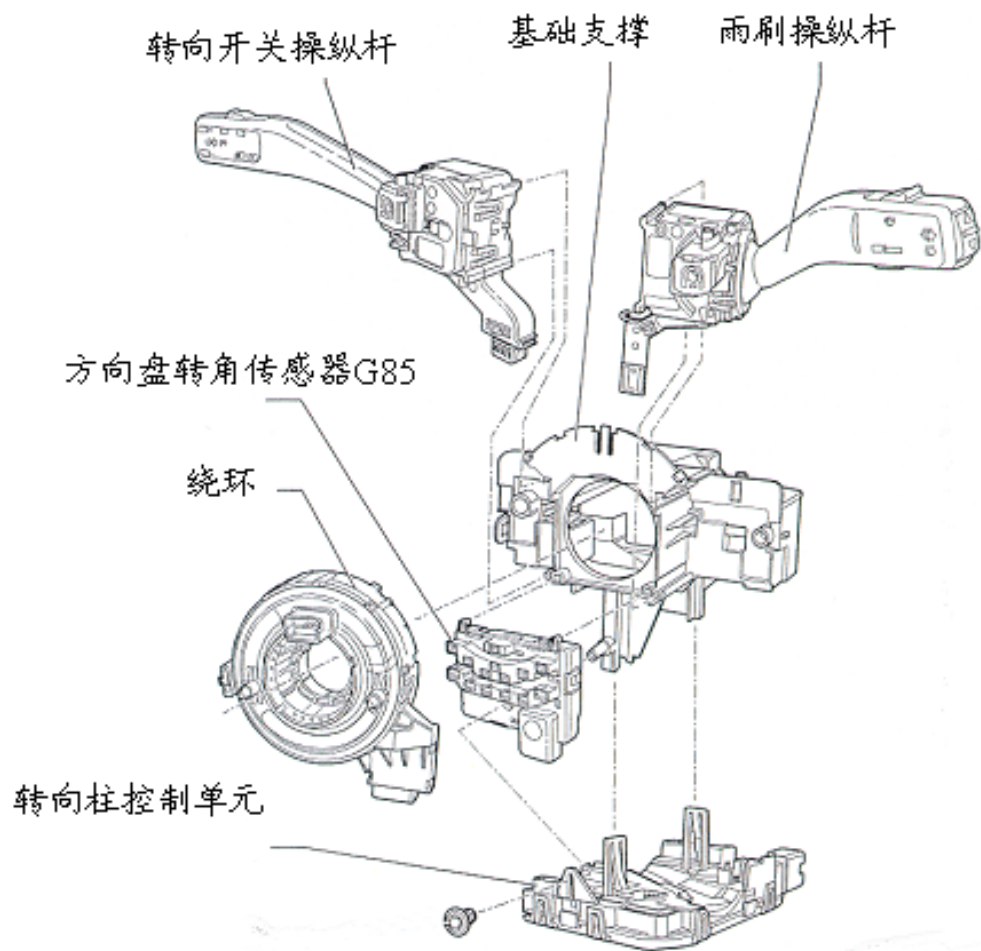



转向柱控制单元




转向柱开关模块





转向柱开关模块

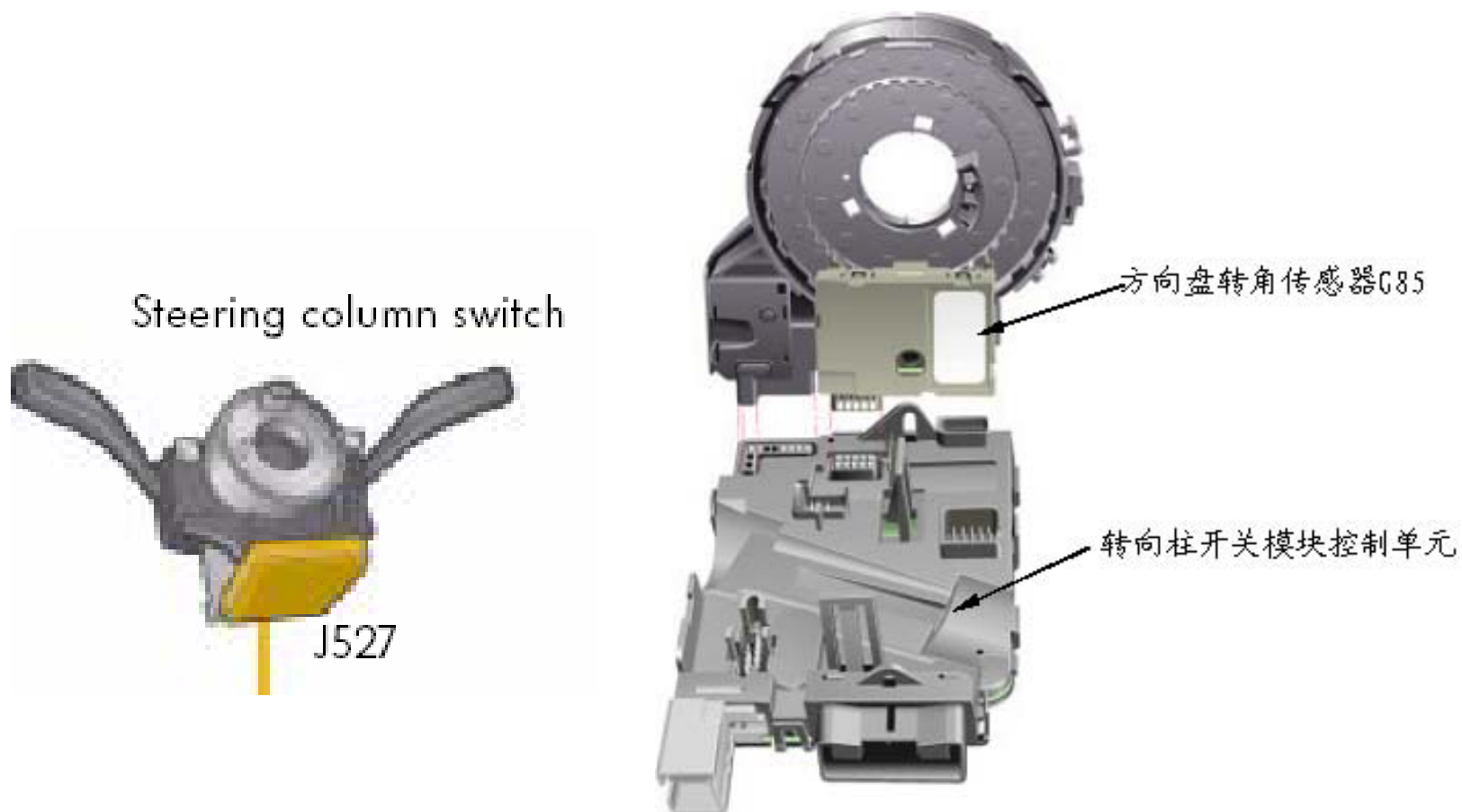



转向柱开关模块

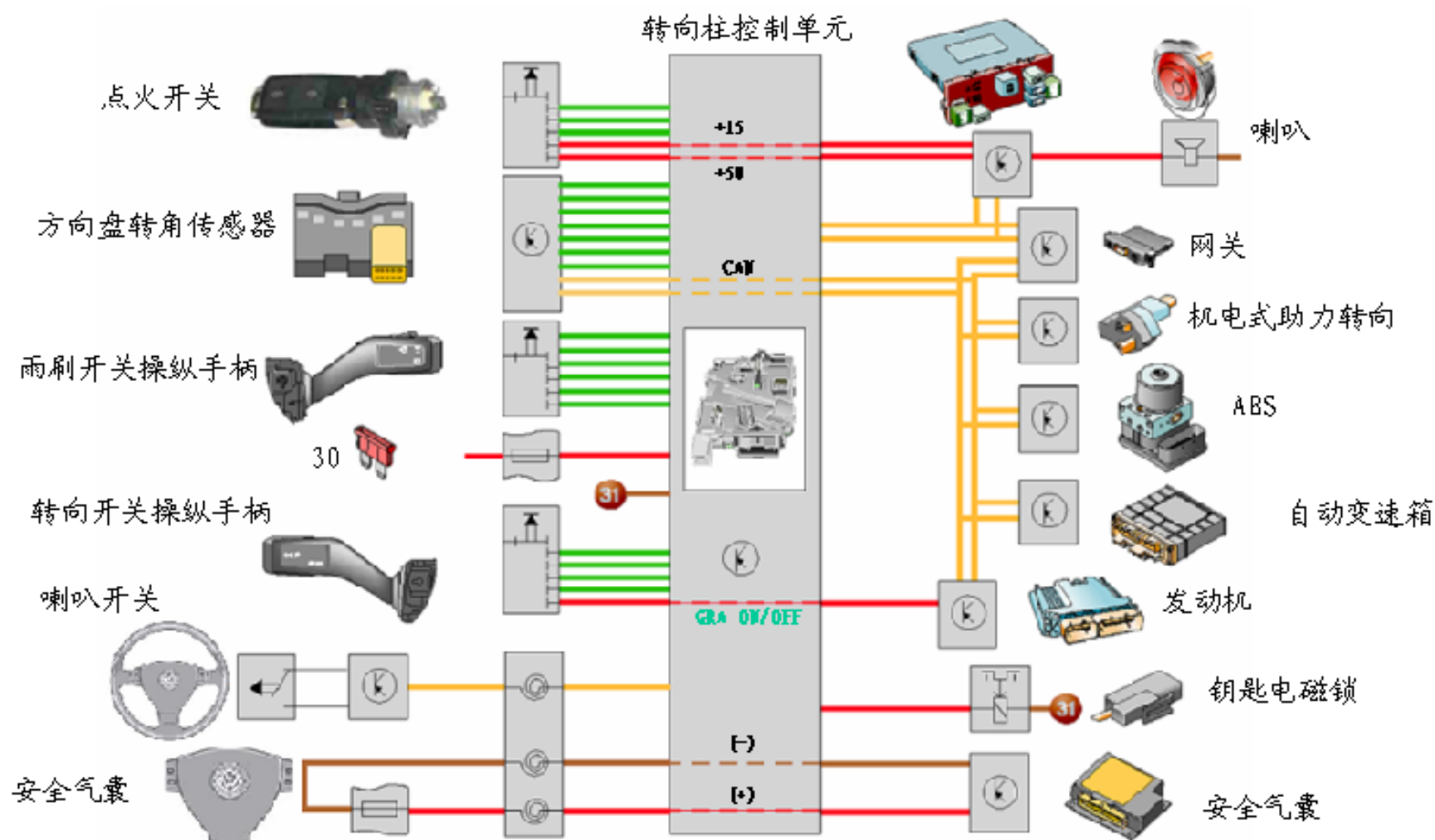

点火开关

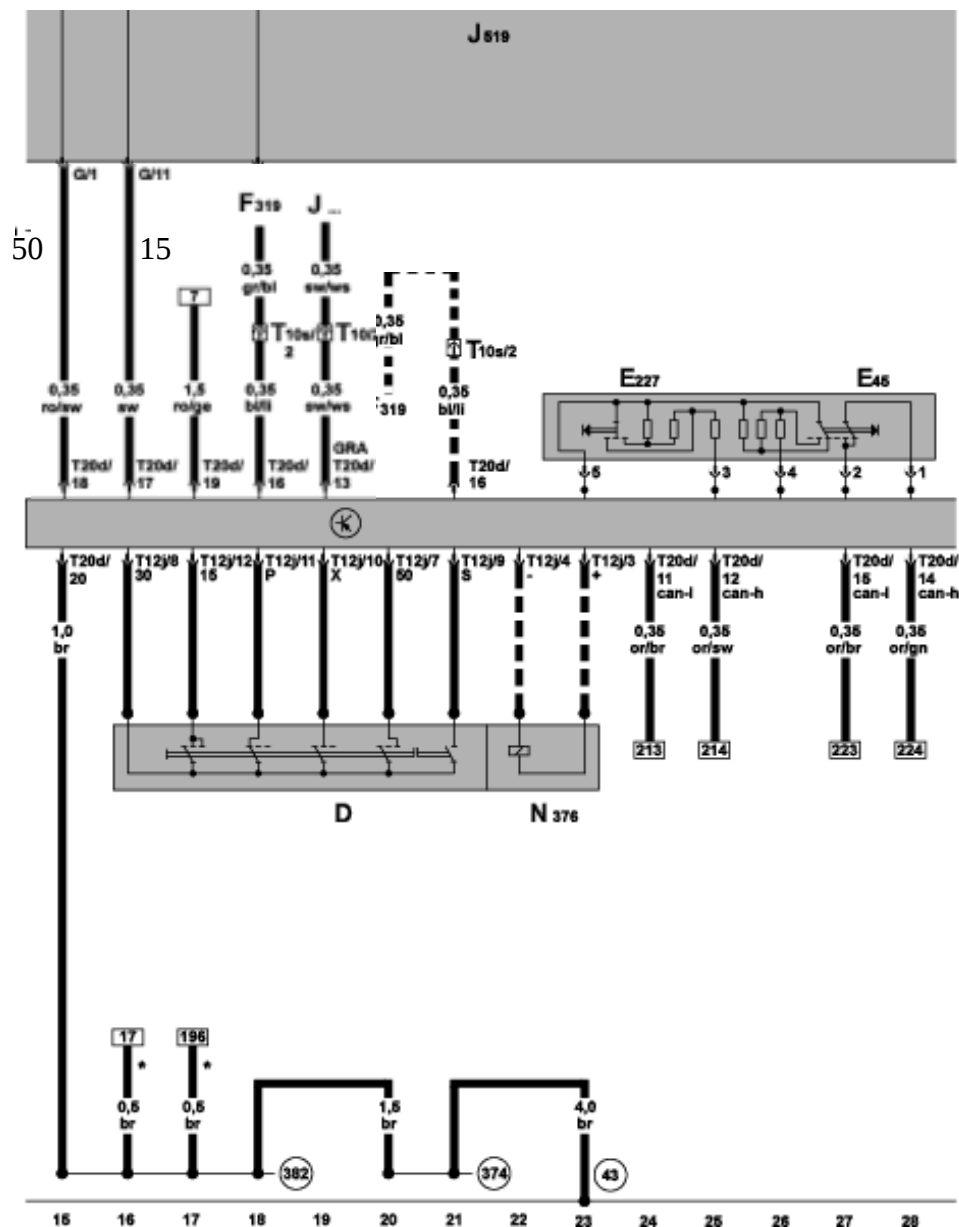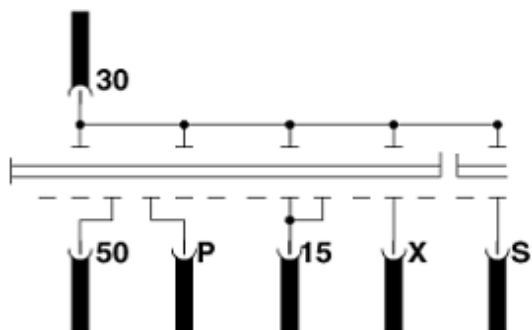


点火开关各种正电的形成

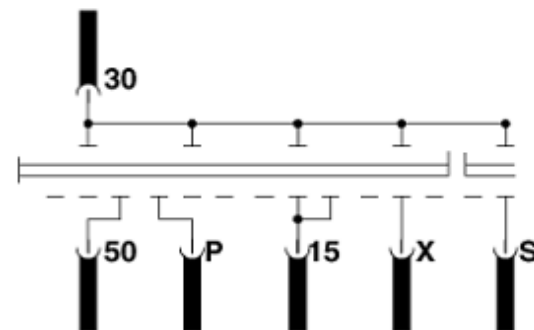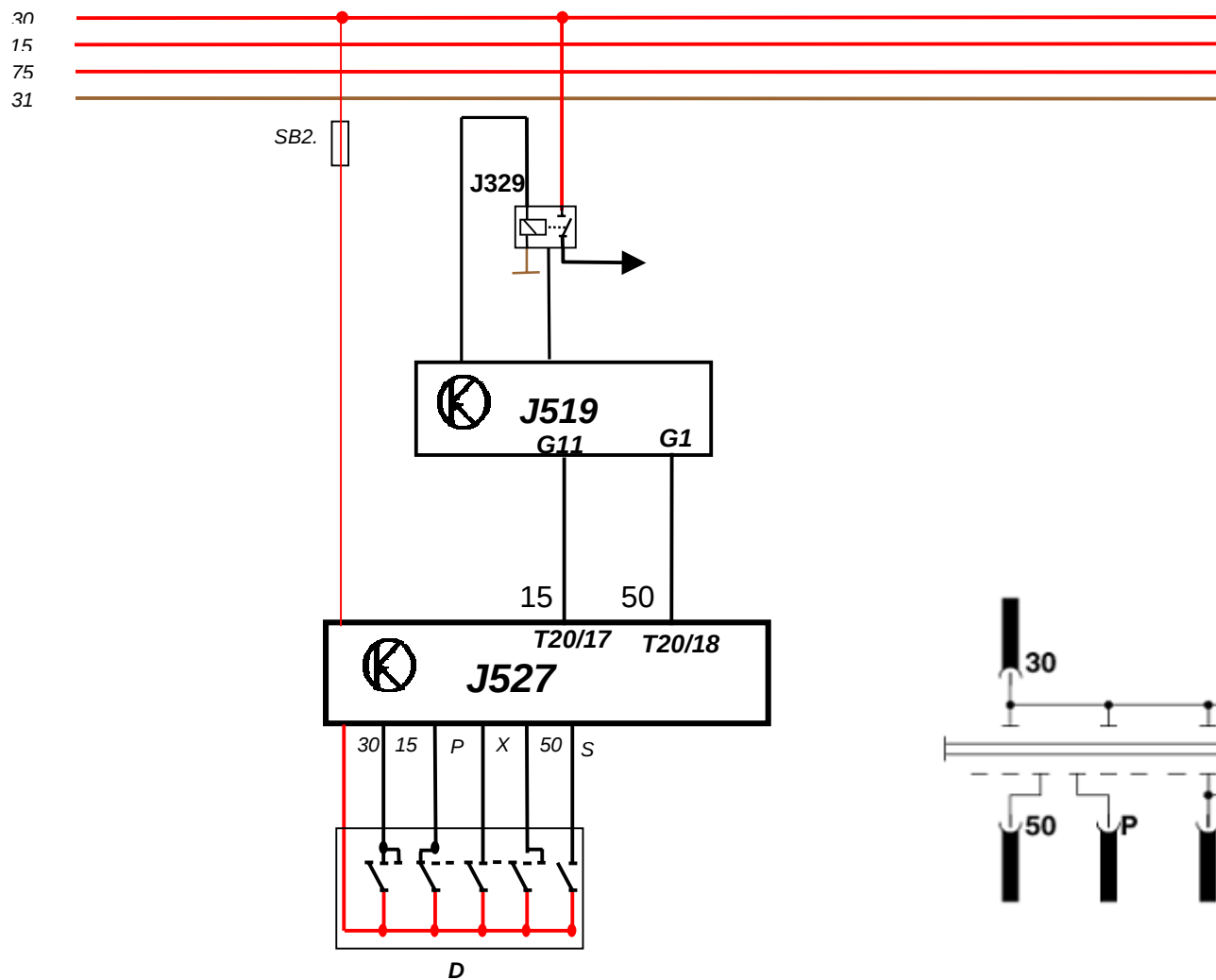


15正电的形成


打开点火开关

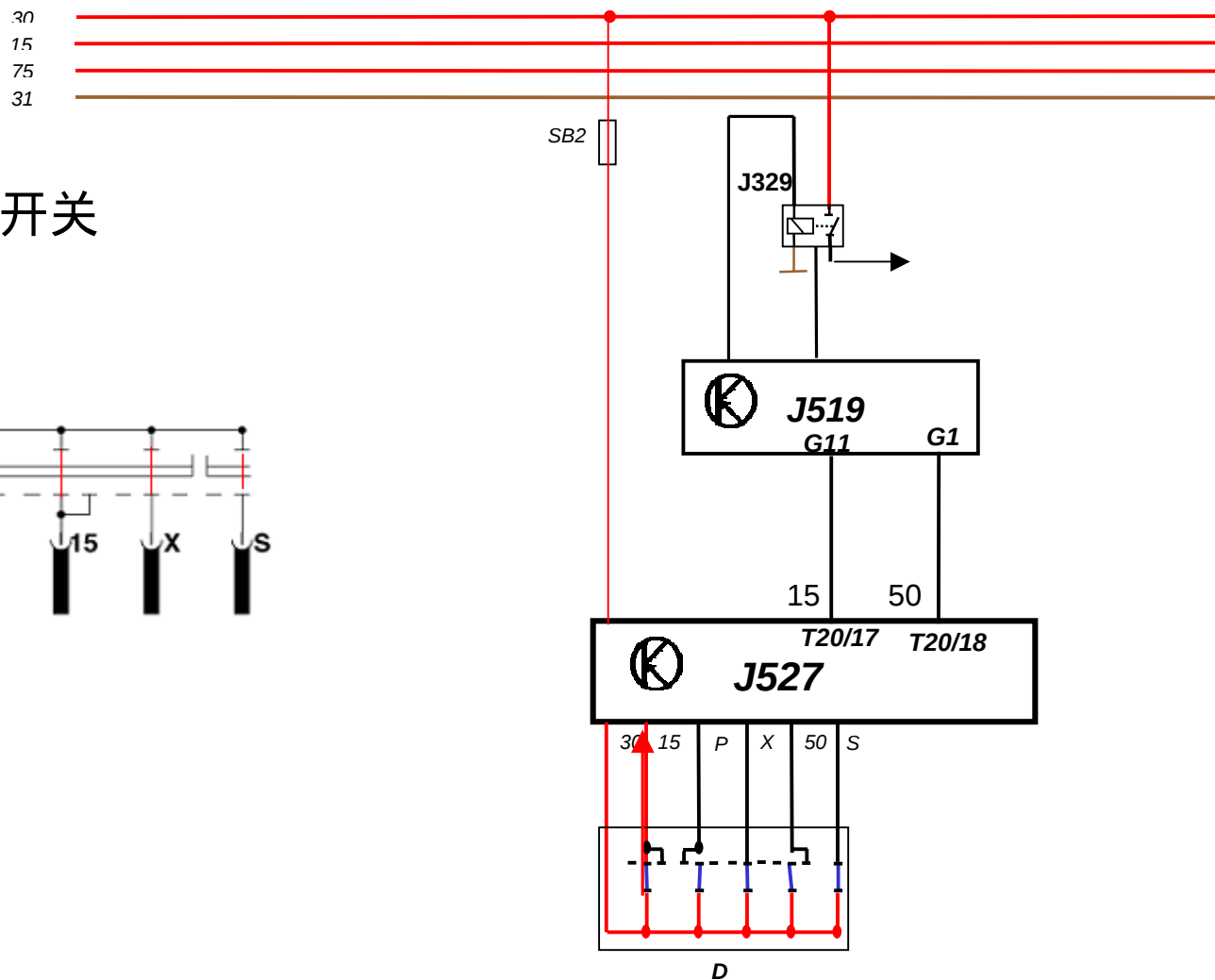


15正电的形成

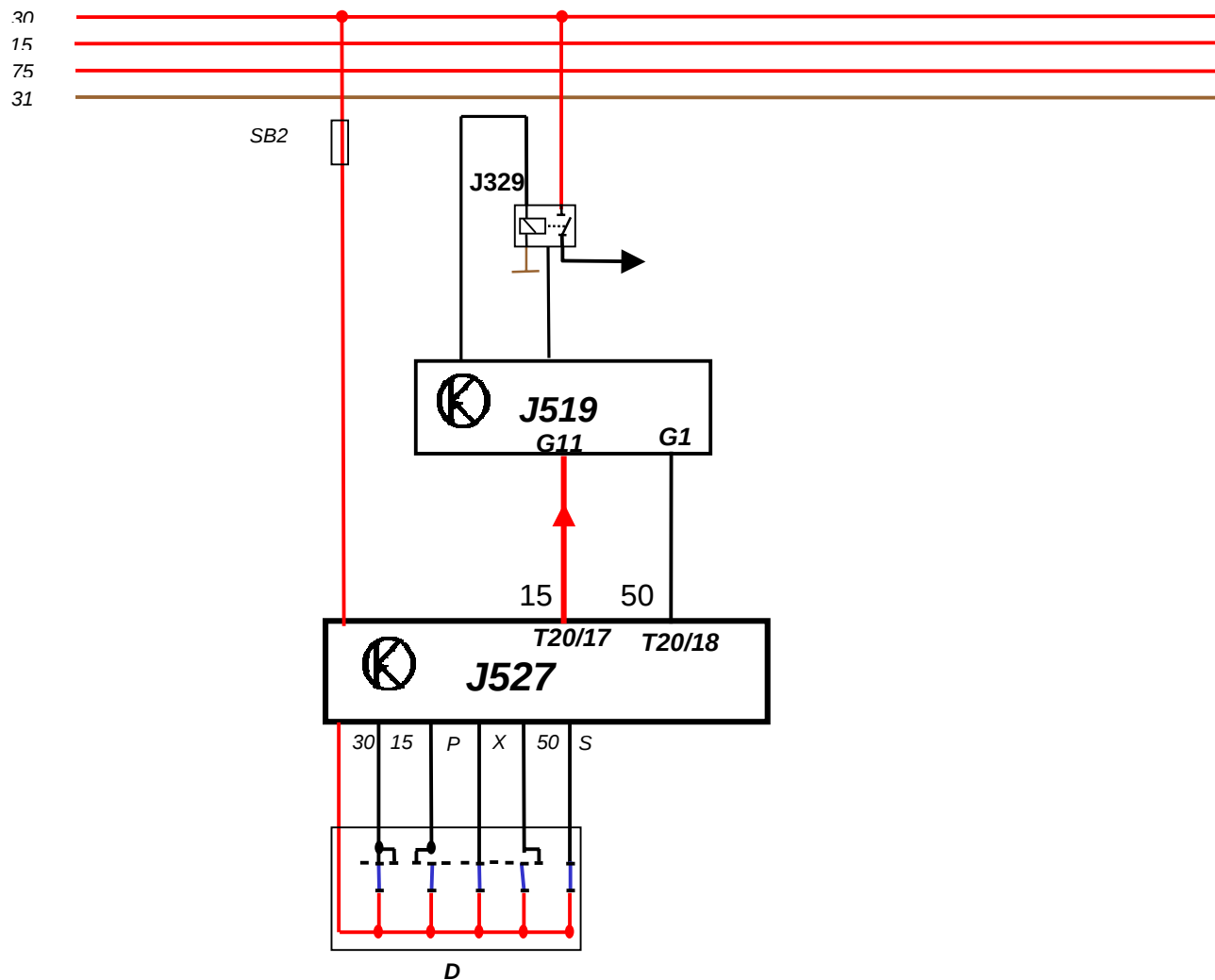


15正电的形成

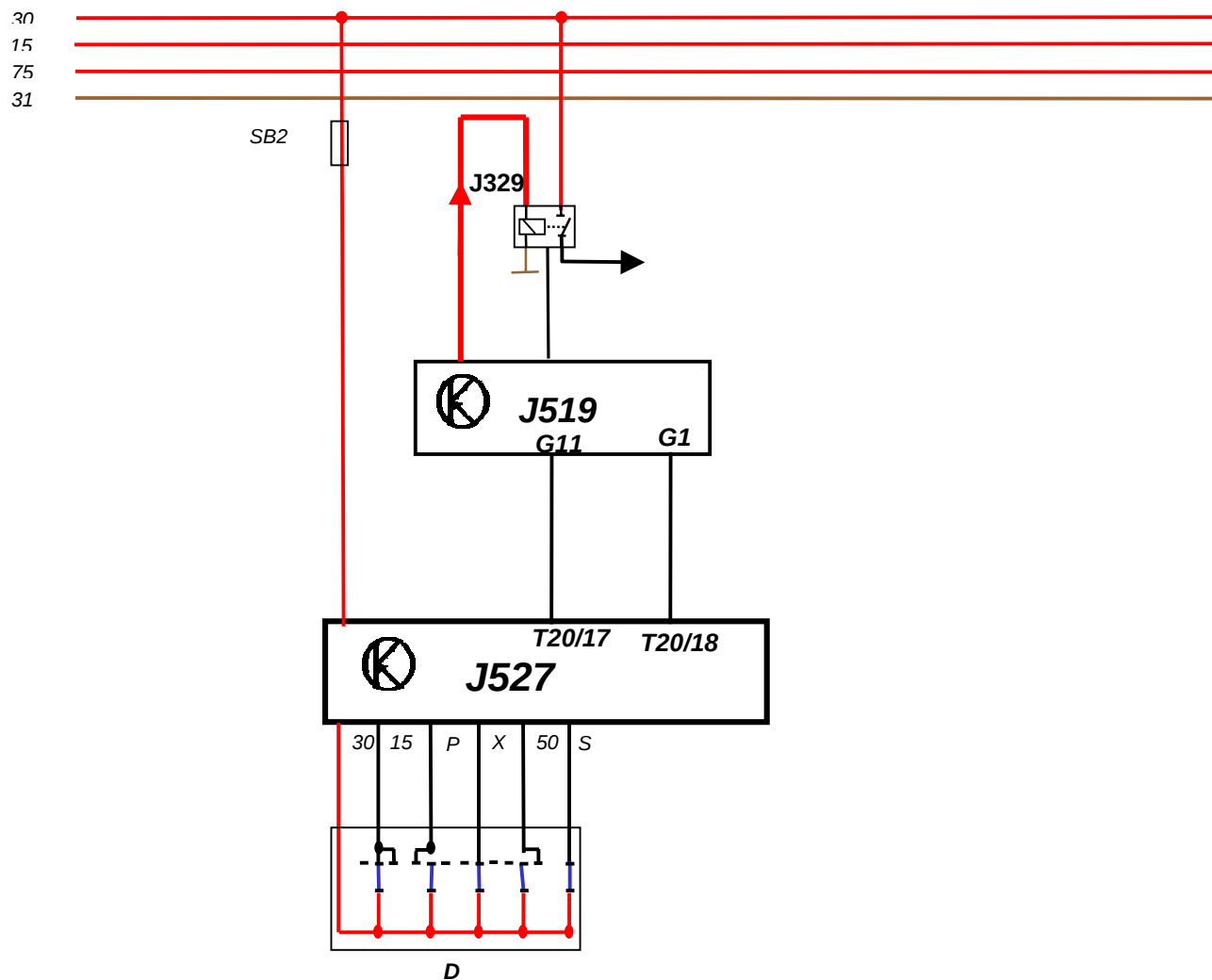


15正电的形成

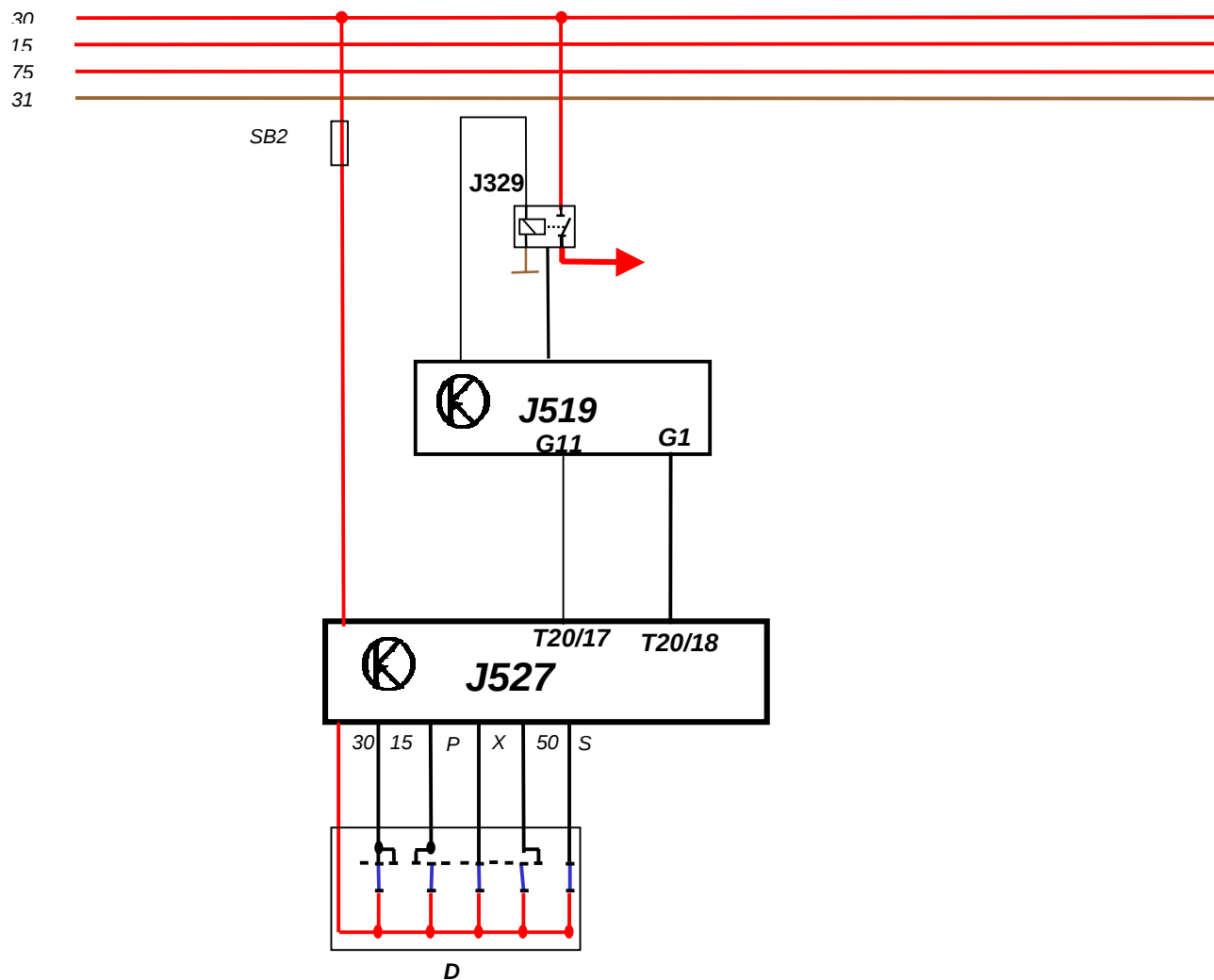


15正电的形成

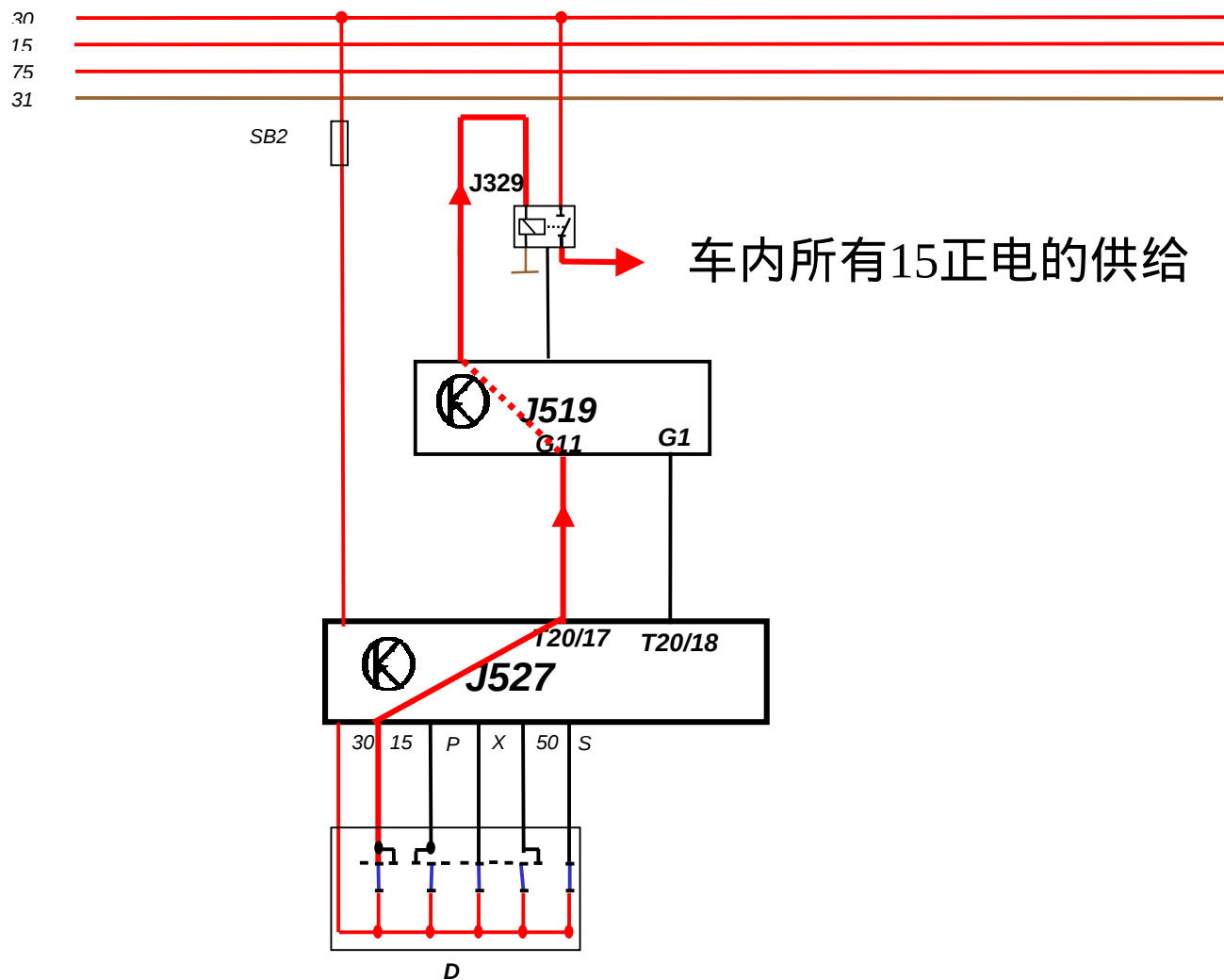


50正电的形成

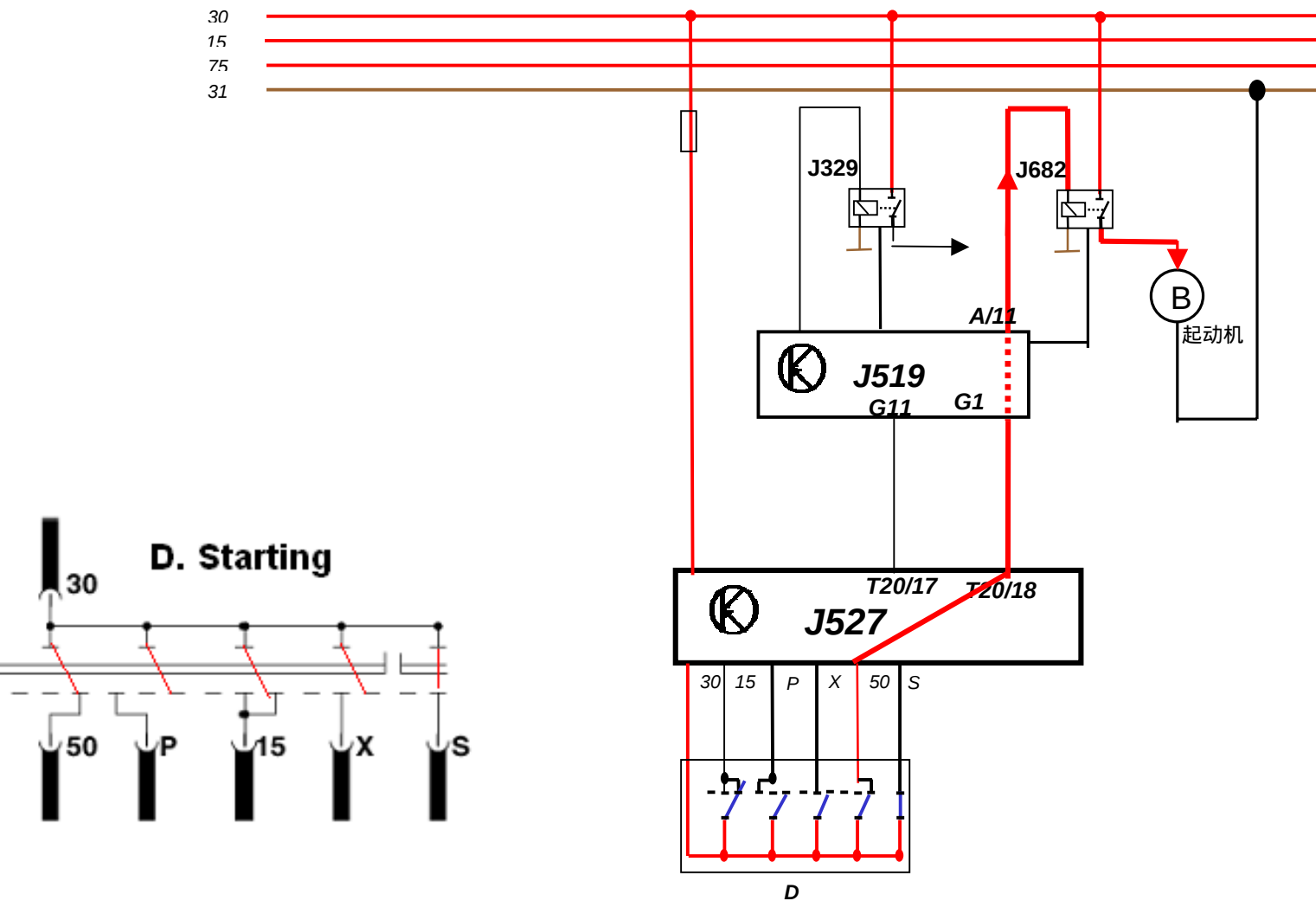


5号正电的形成（X卸荷正电）

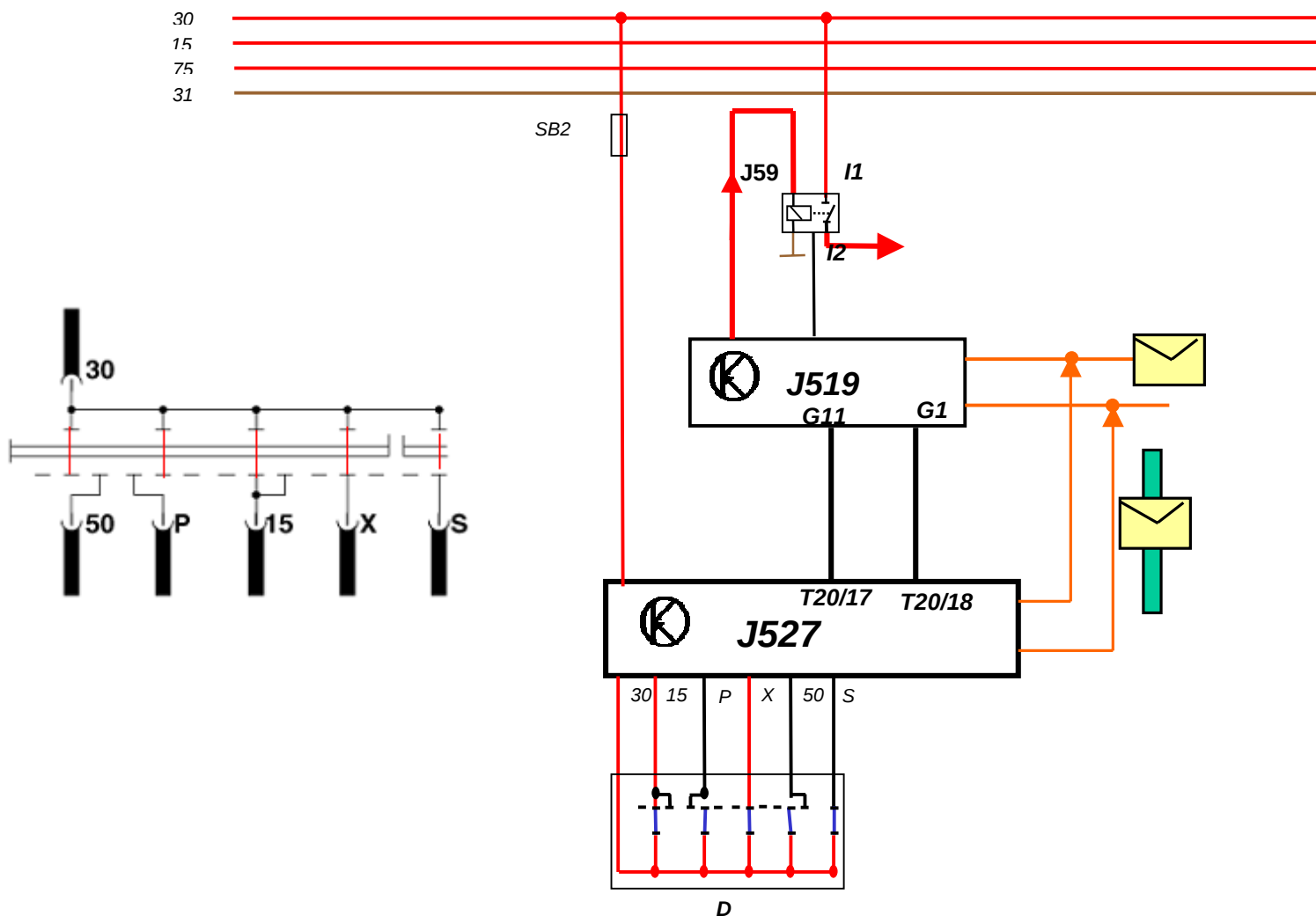


正电的形成（停车正电）

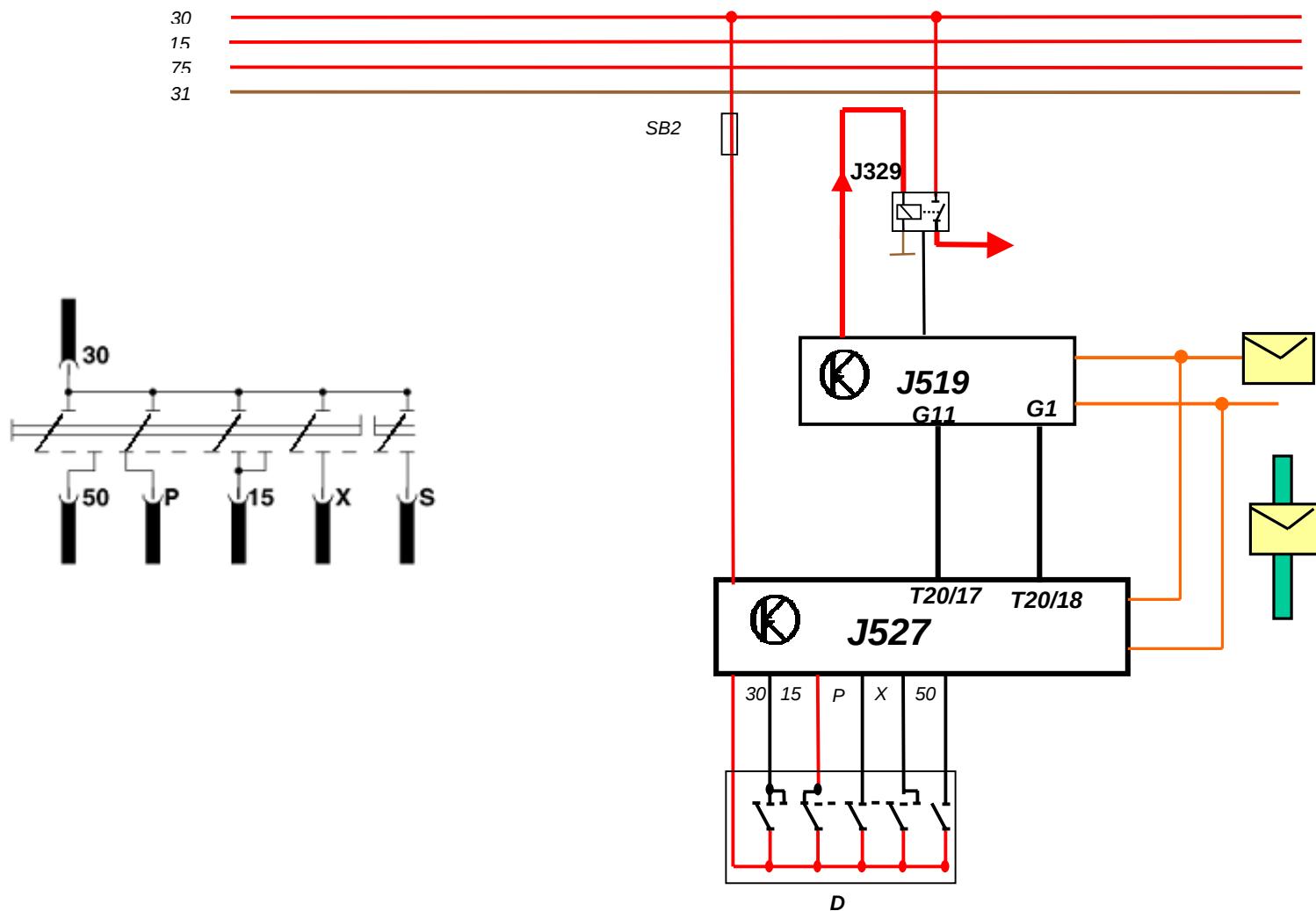

触点正电的形成（86S）

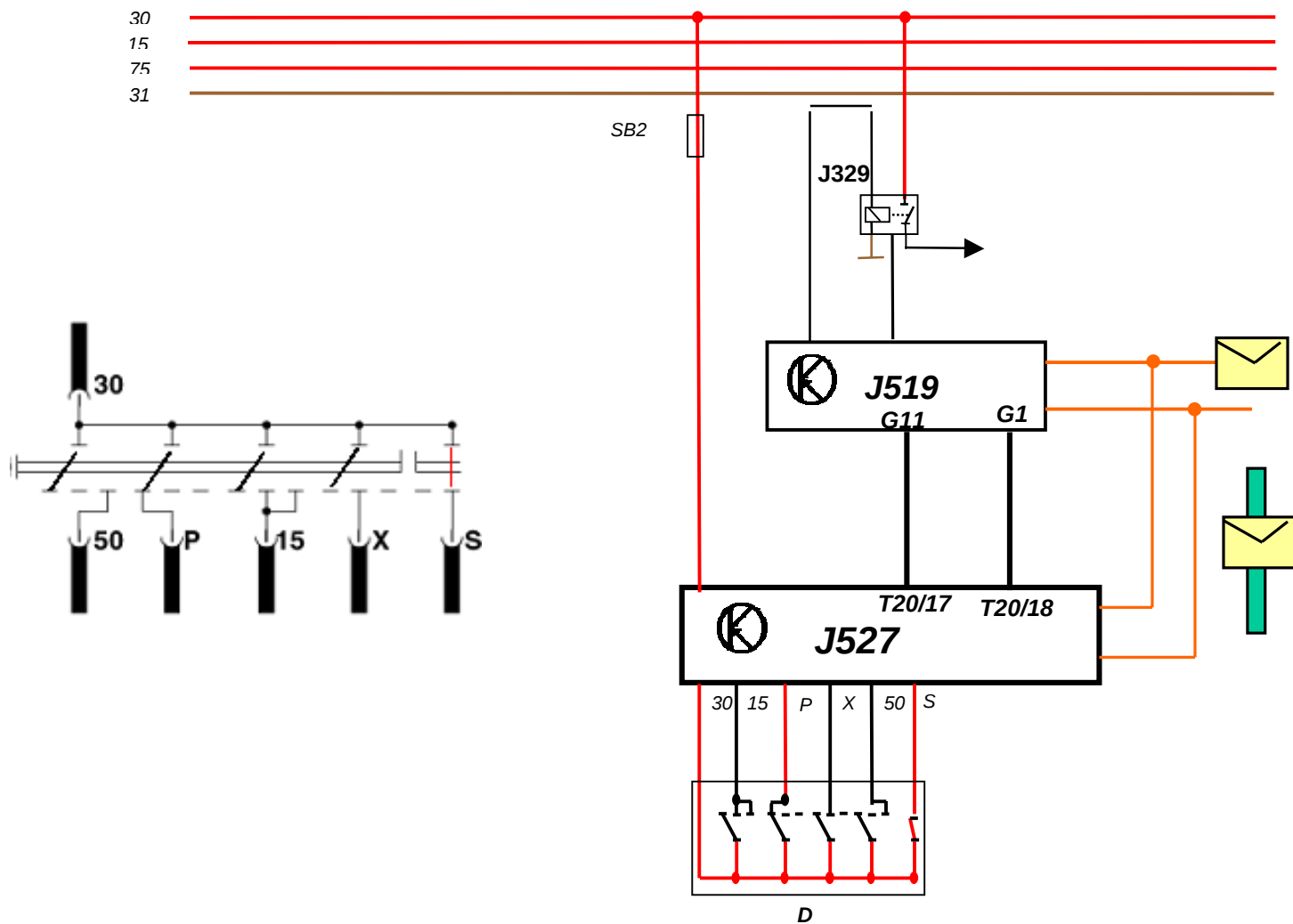

转向开关及变光灯开关

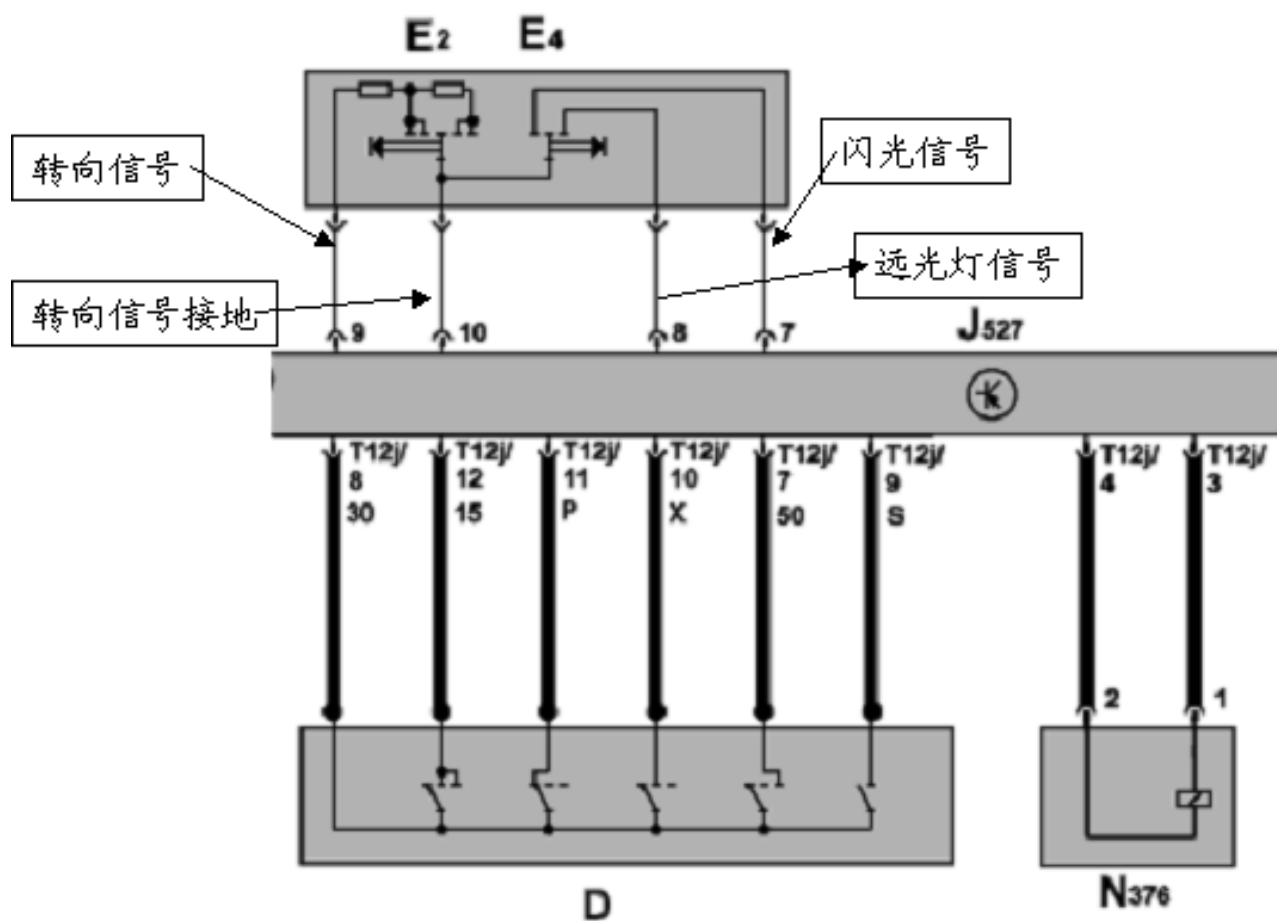



转向开关

转向开关有两极触点功用各有不同：




触点1:可自动回位

触点2:必须手动回位


可以用个性化设置进行功能改变，取消触点1闪3次功能。

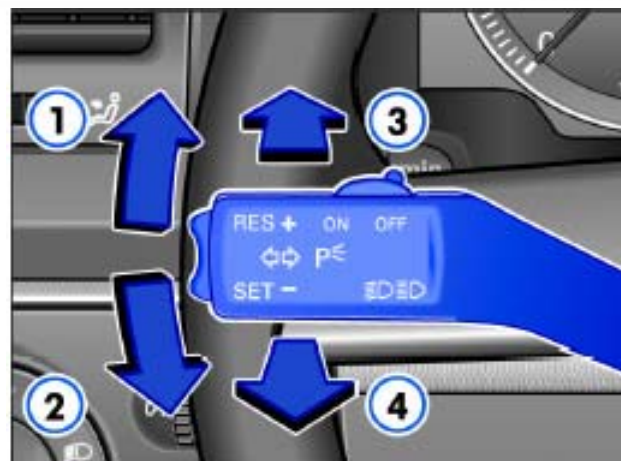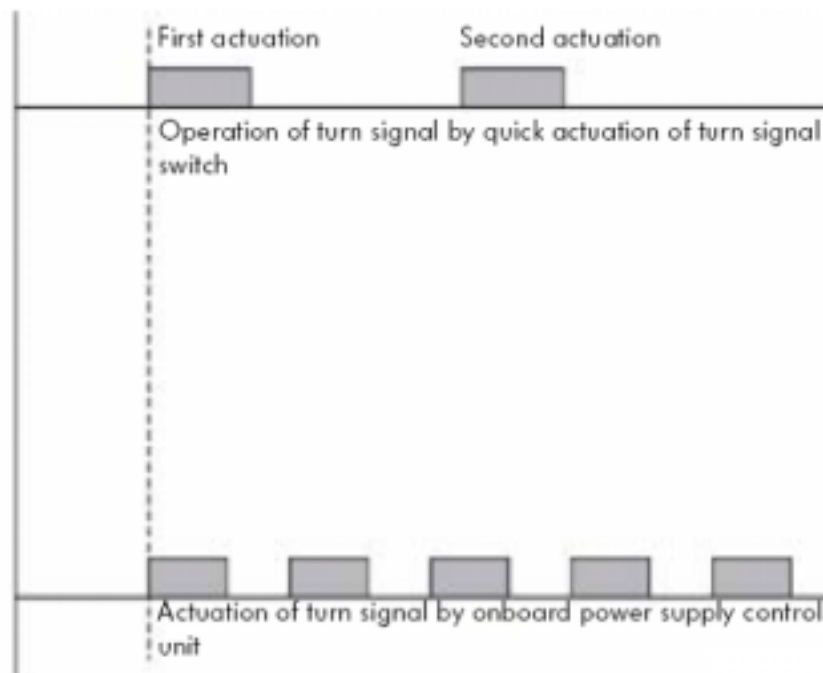

巡航开关

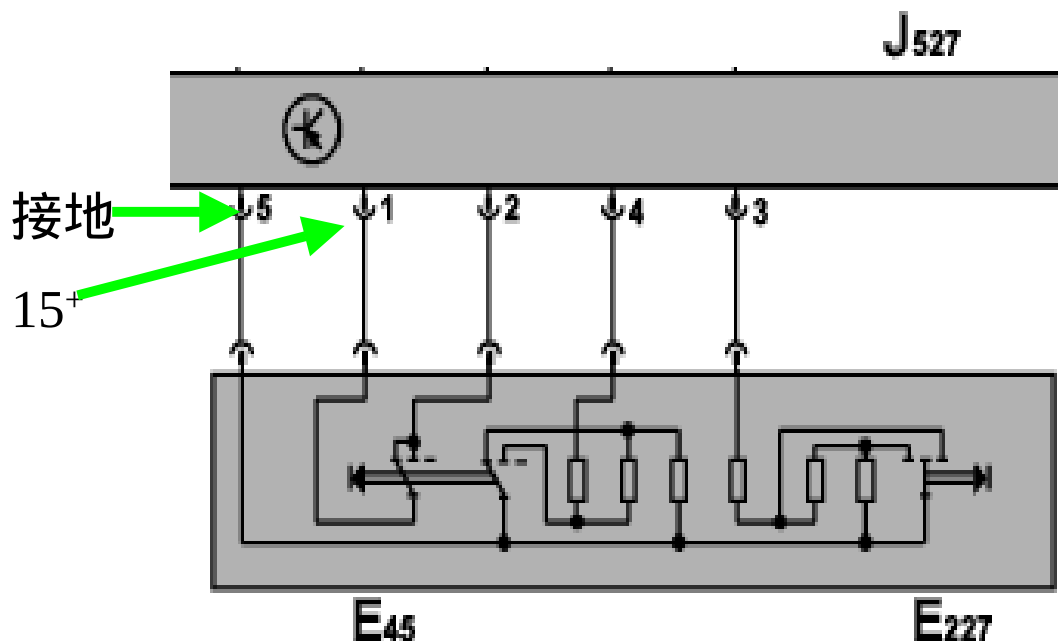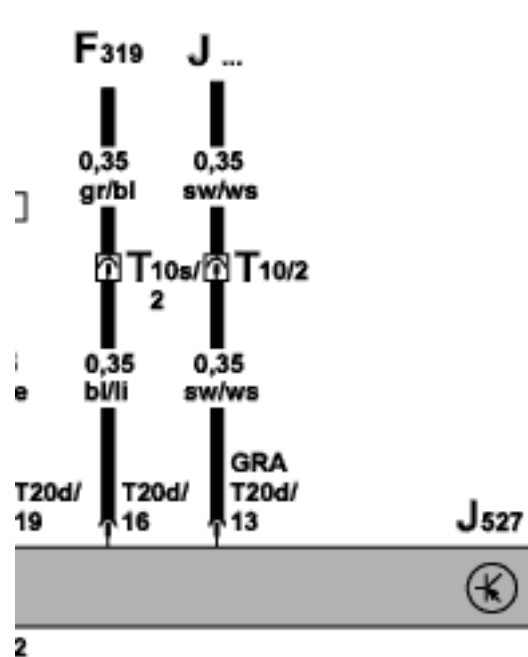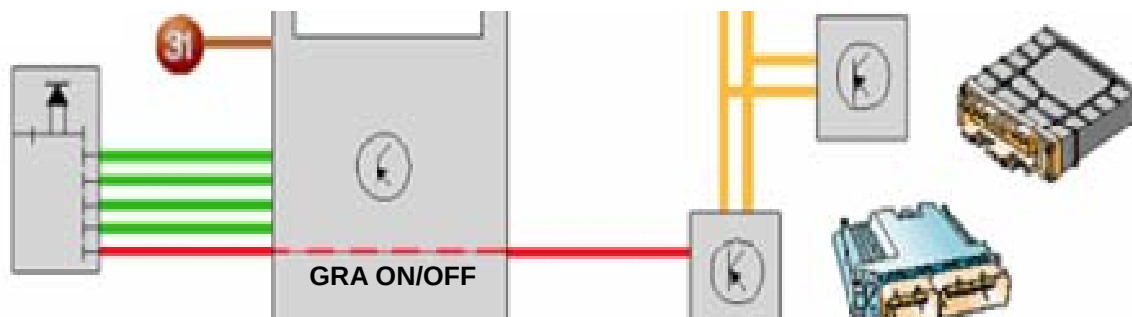


BOSCH发动机控制单元CCS电路图

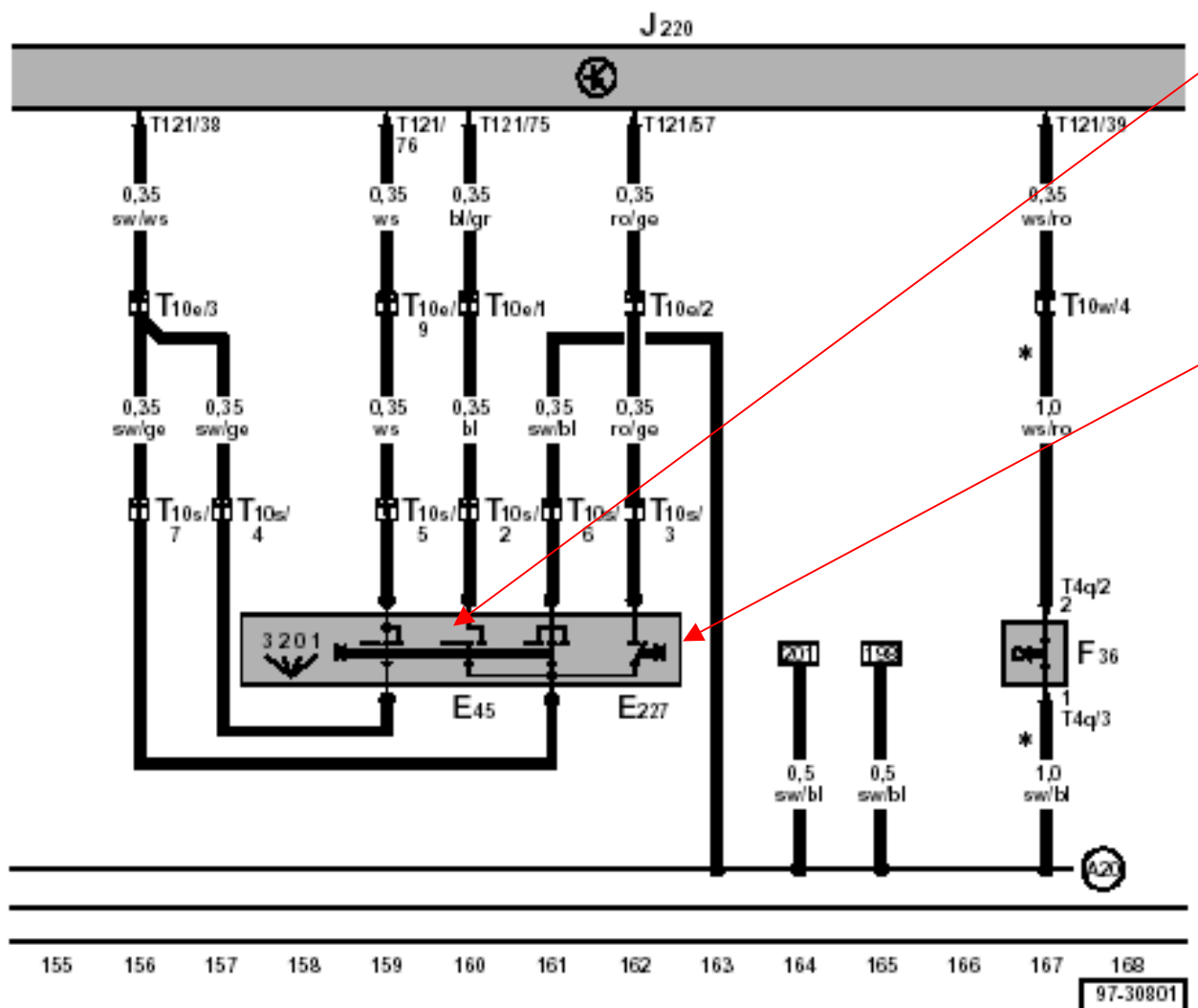



巡航系ON/OFF
开关、RES按钮

巡航系统SET按钮


雨刮开关

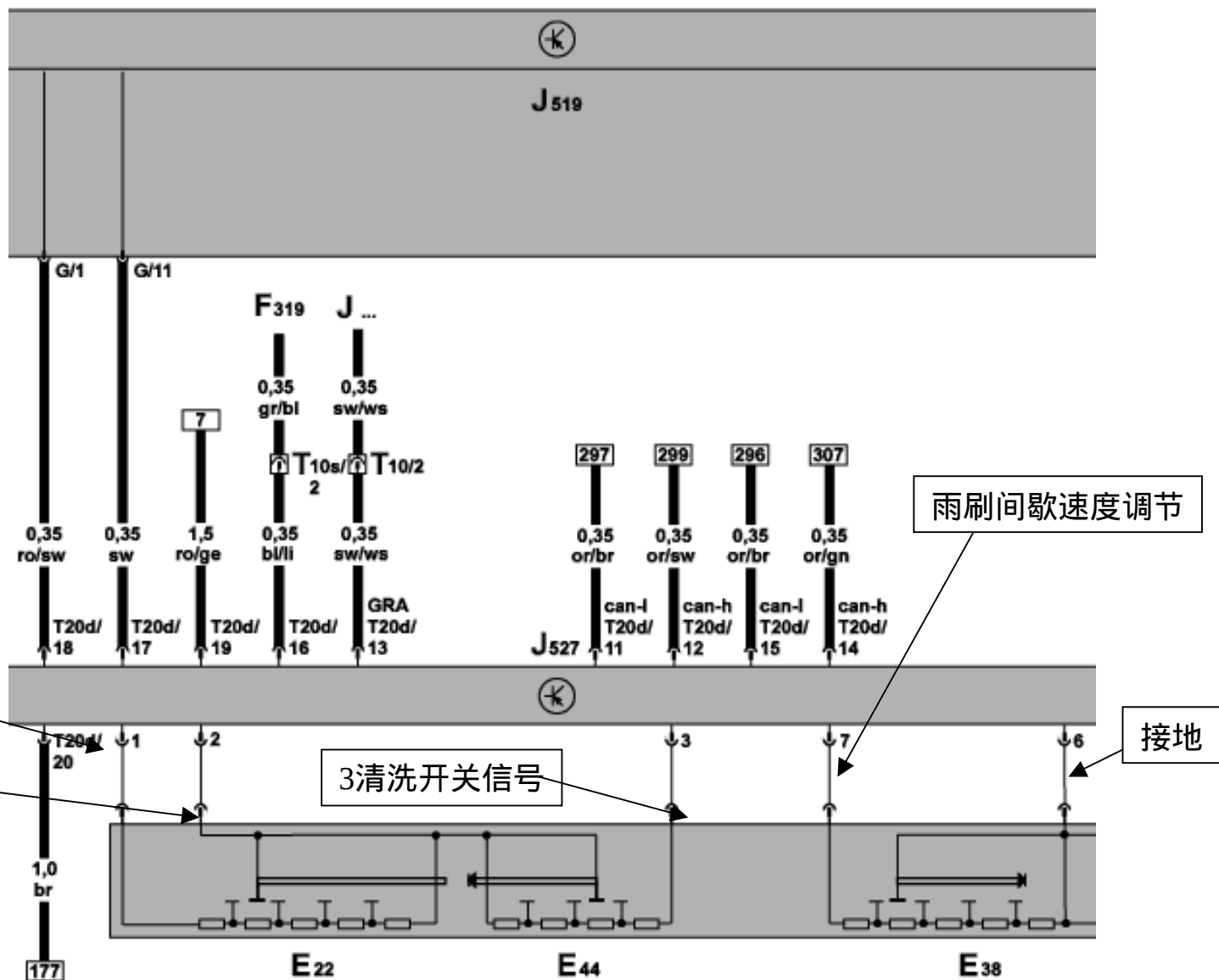


MFI调节开关

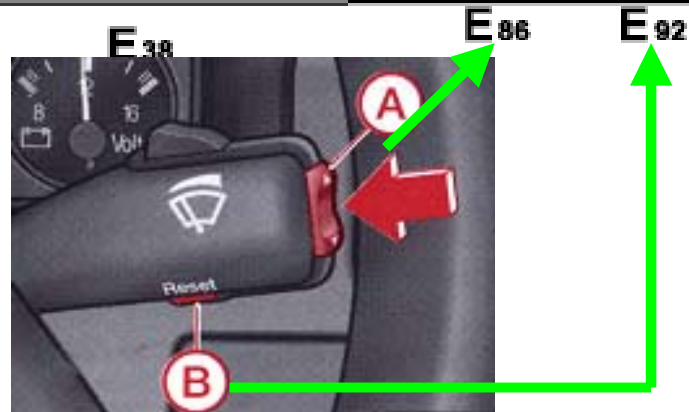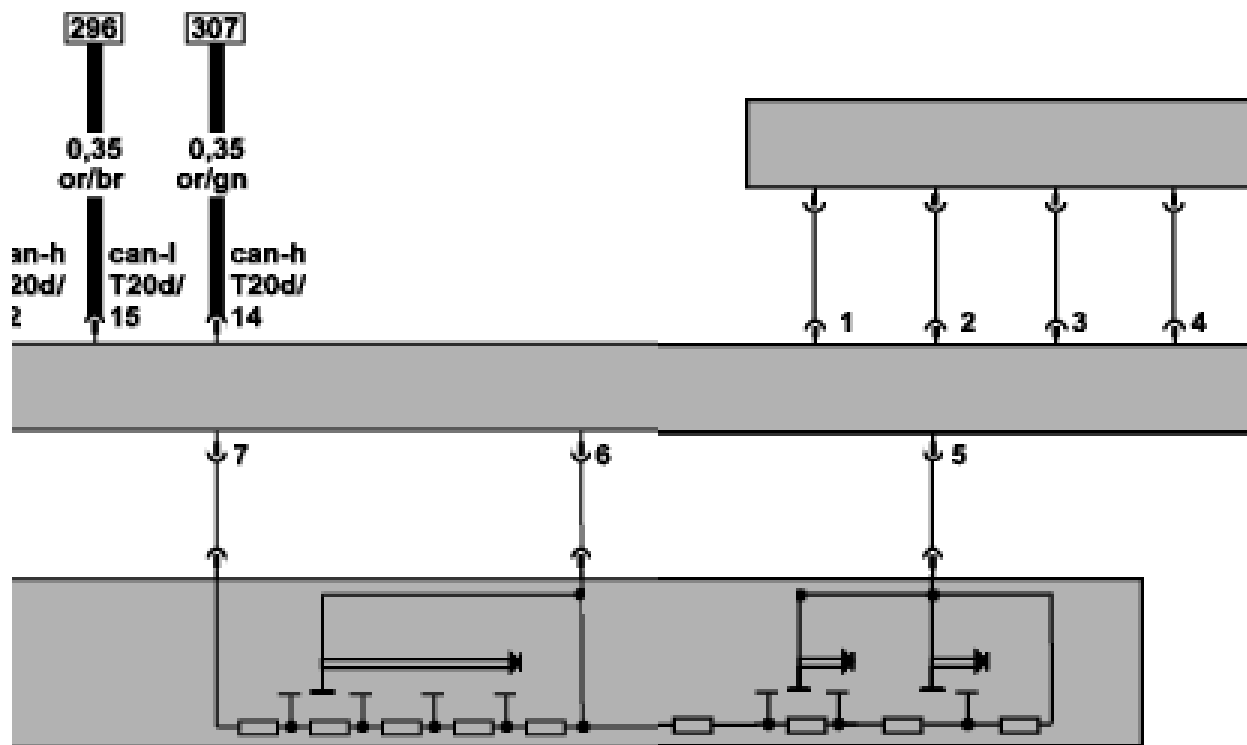


双音喇叭控制

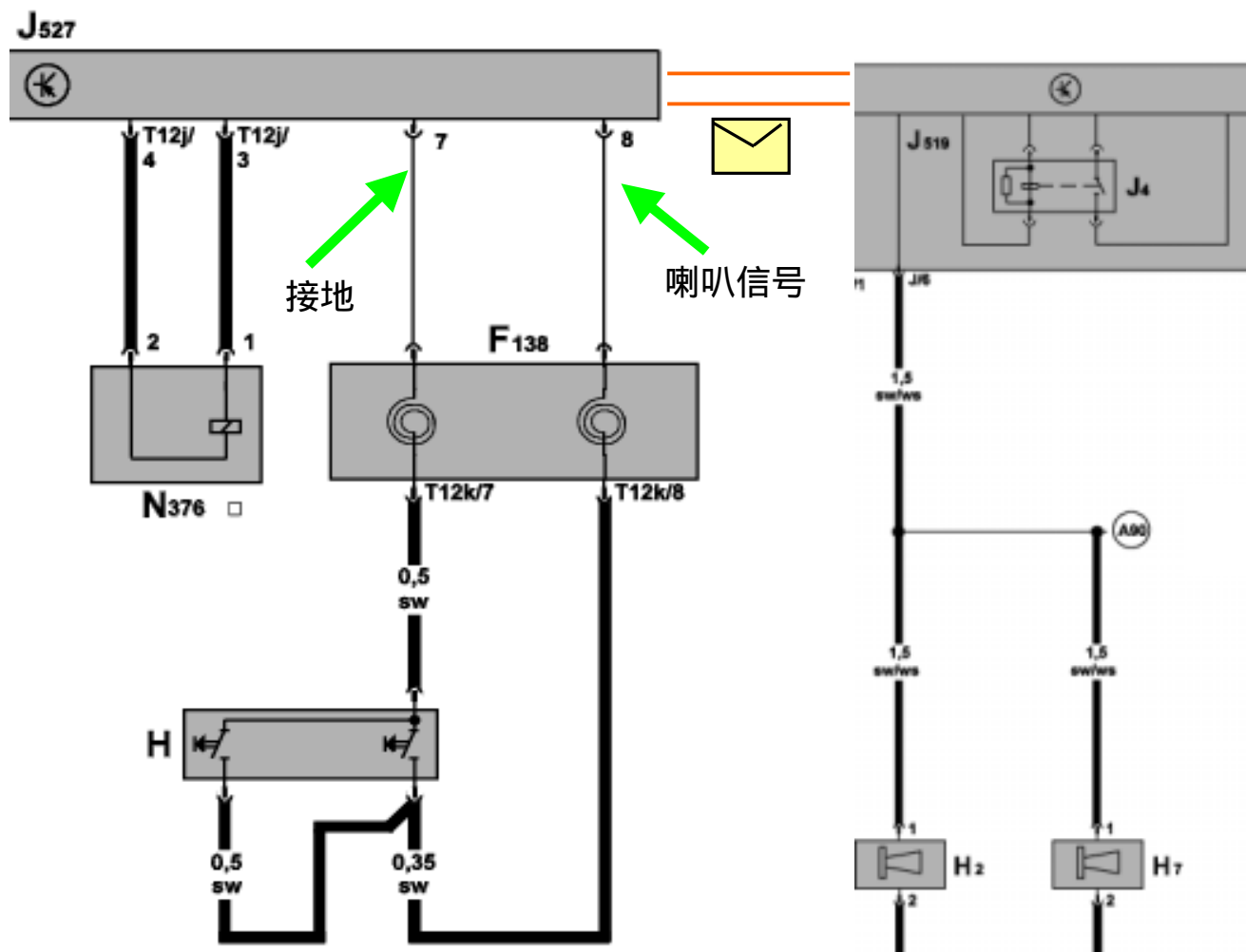

带多功能方向盘双音喇叭控制

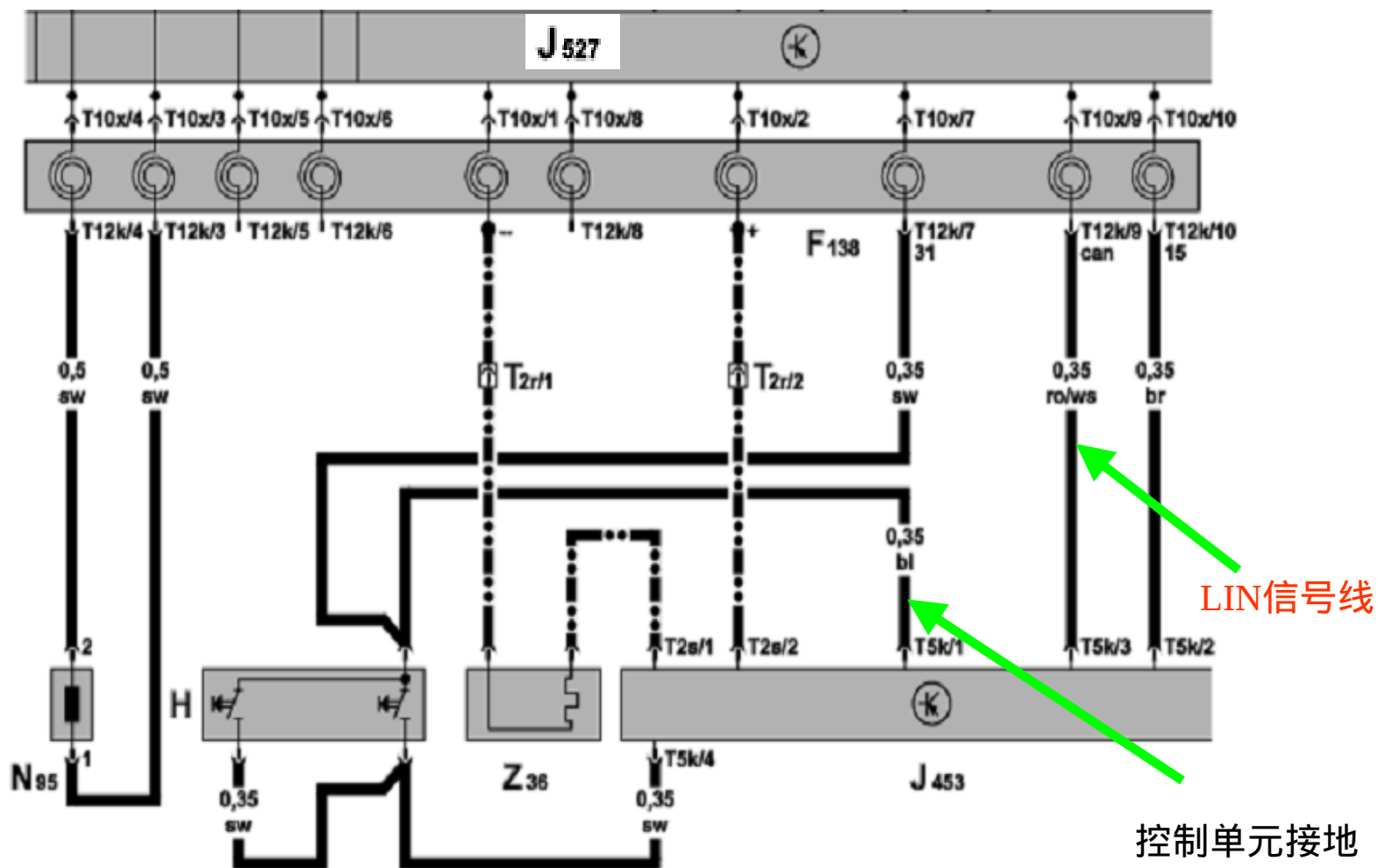



G85方向盘转角传感器

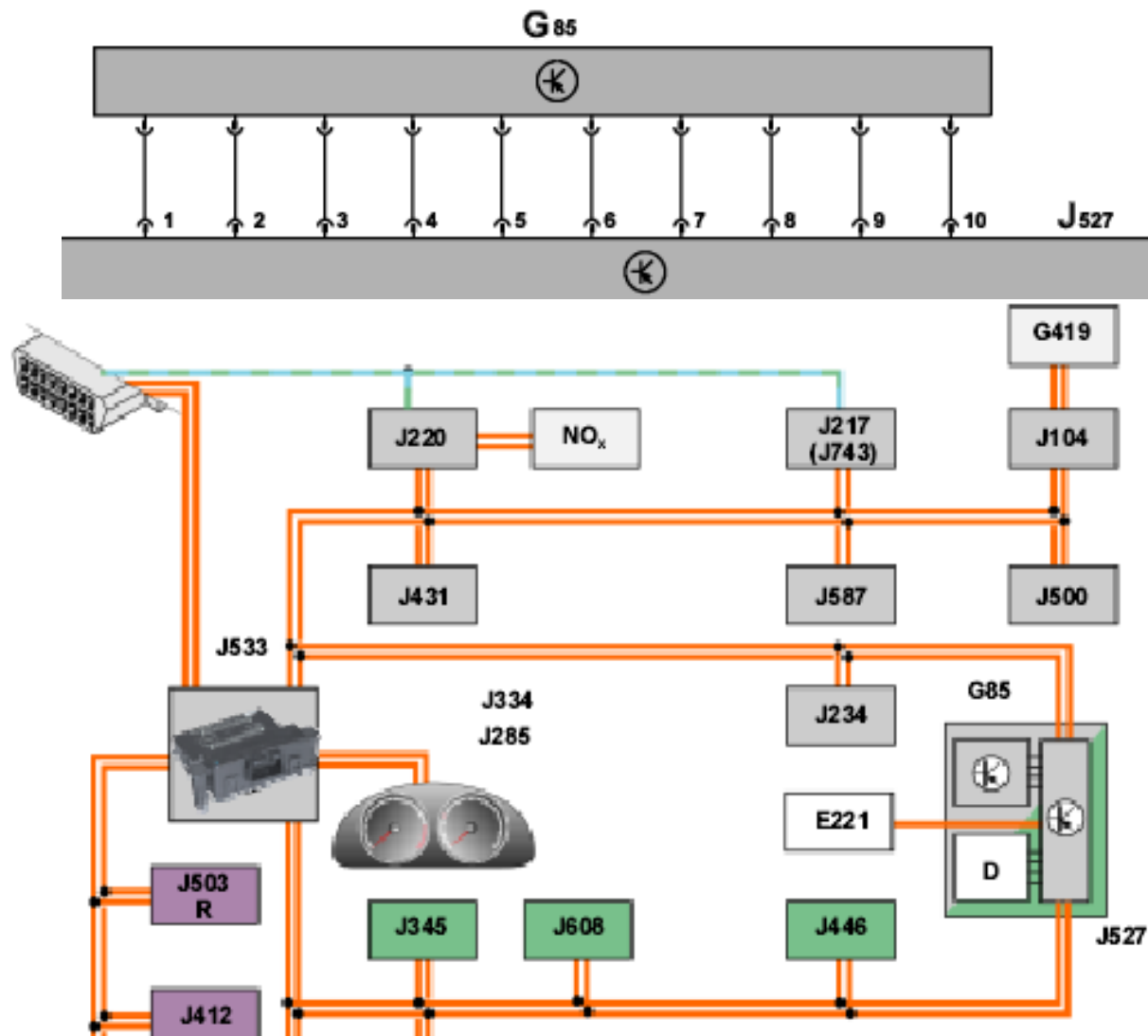


多功能方向盘(J453) / (E221)

功能：

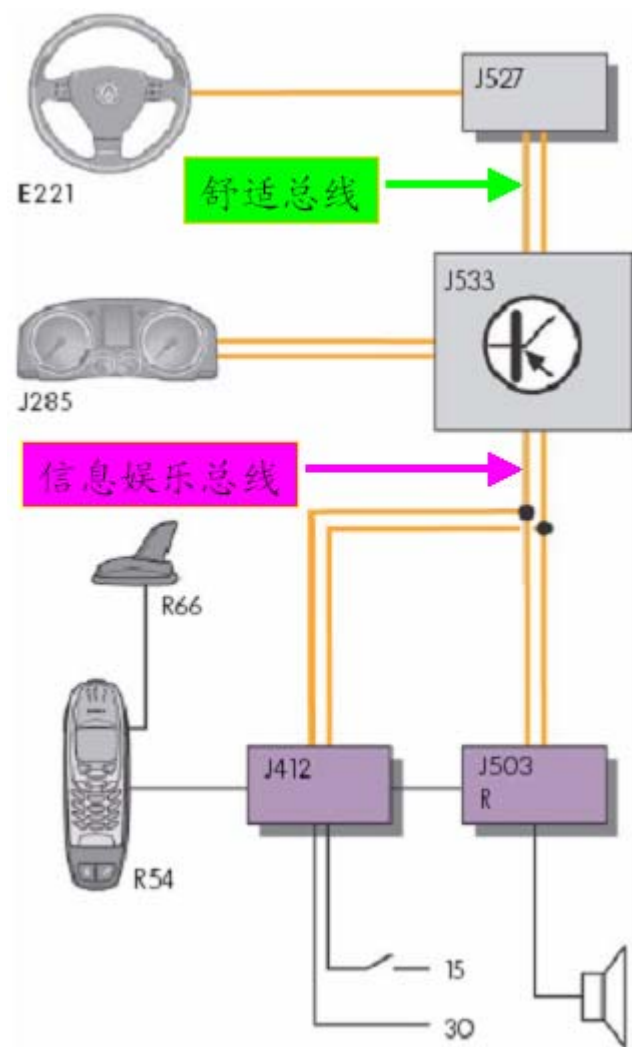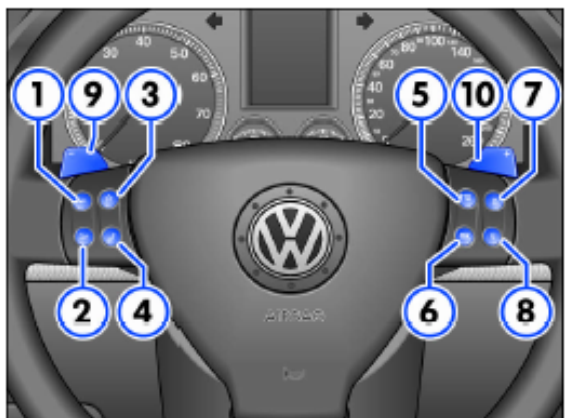
- 收音机、CD控制
- 手机控制
- 浏览编辑多功能显示器
- 设定离家、回家、超速报警，
- 舒适系统等功能




多功能方向盘(J453) / (E221):

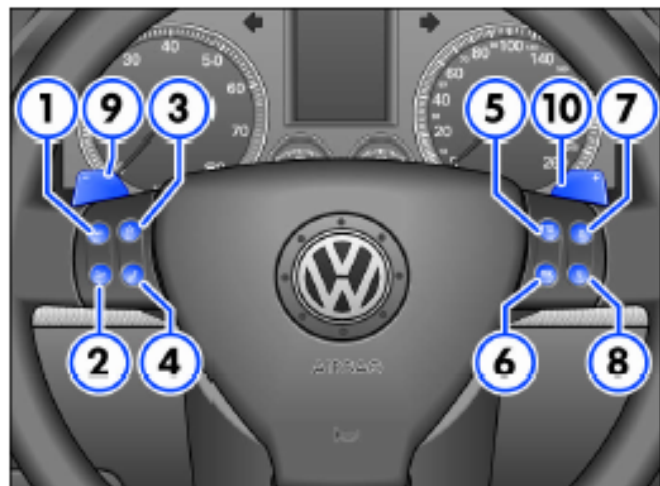


- | | |
|----------------|-----------------|
| 1 : 音量+ | 2 : 音量- |
| 3 : 静音 | 4 : 免提 |
| 5 : 菜单 | 6 : OK |
| 7 : 向上 | 8 : 向下 |
| 9 : Tiptronic- | 10 : Tiptronic+ |

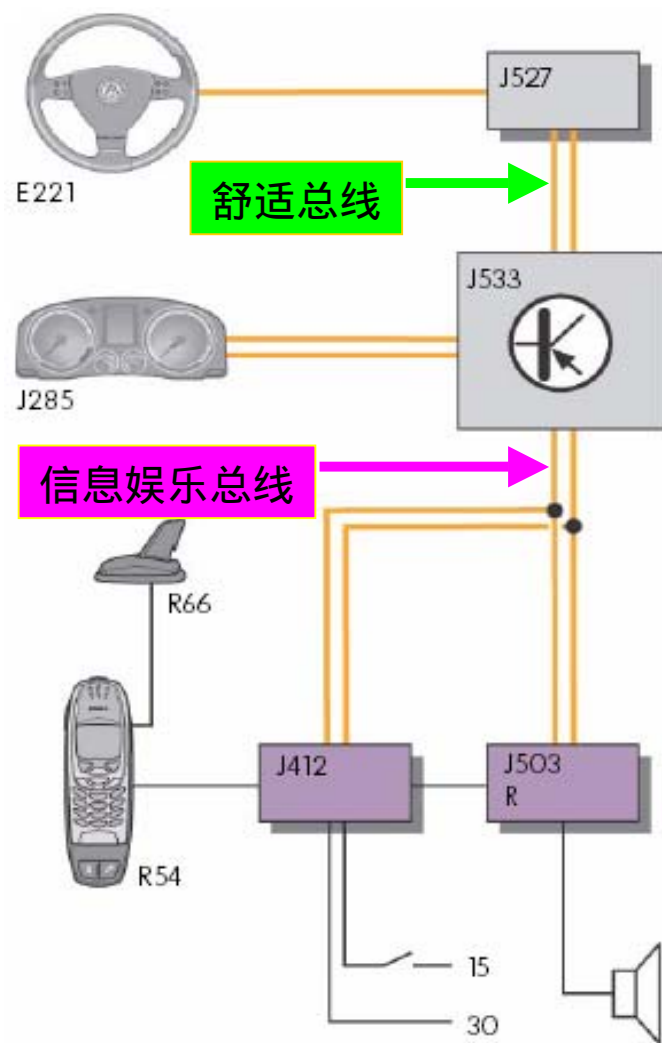


多功能方向盘(J453) / (E221):

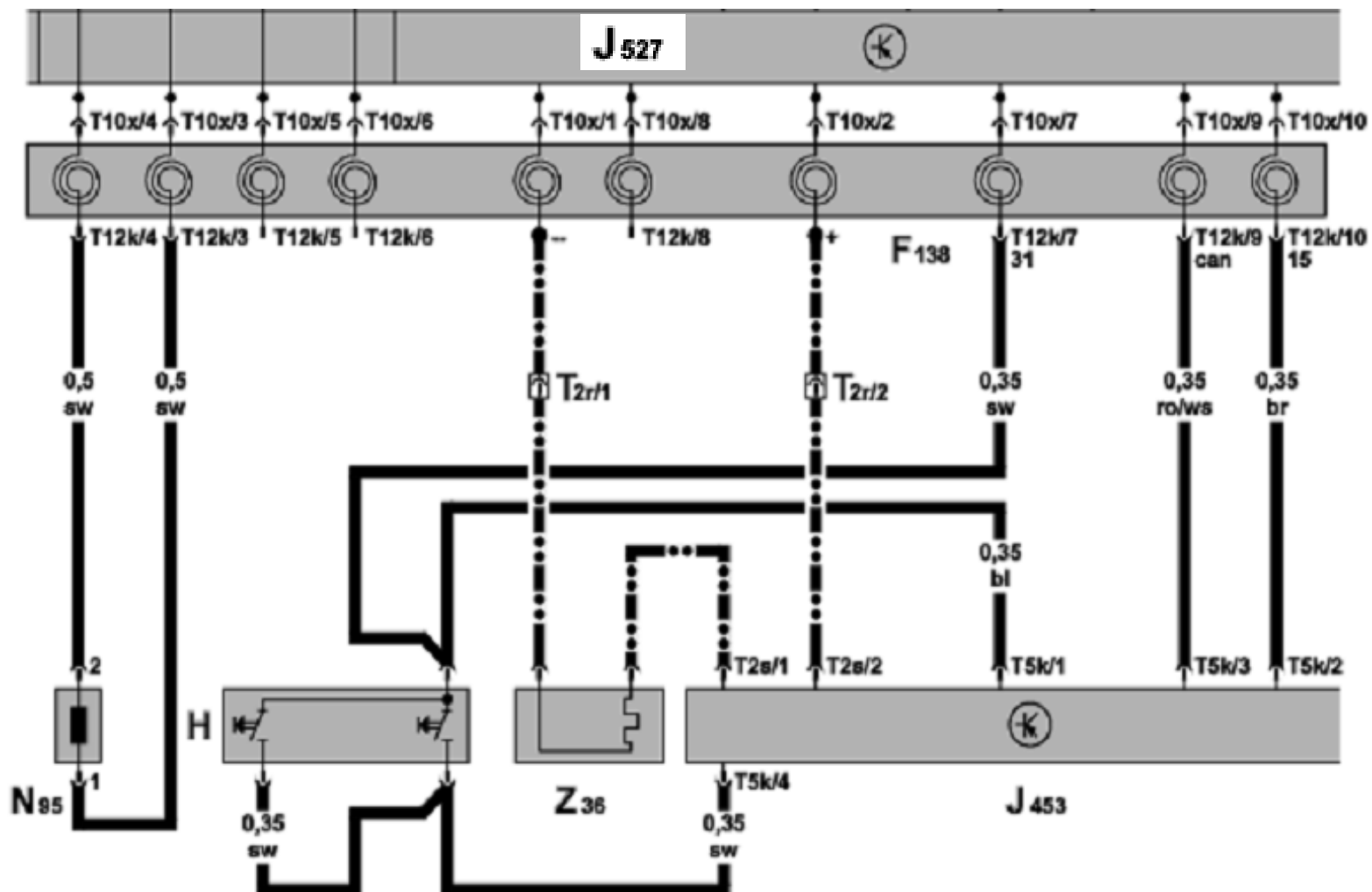

多功能方向盘(J453) / (E221)

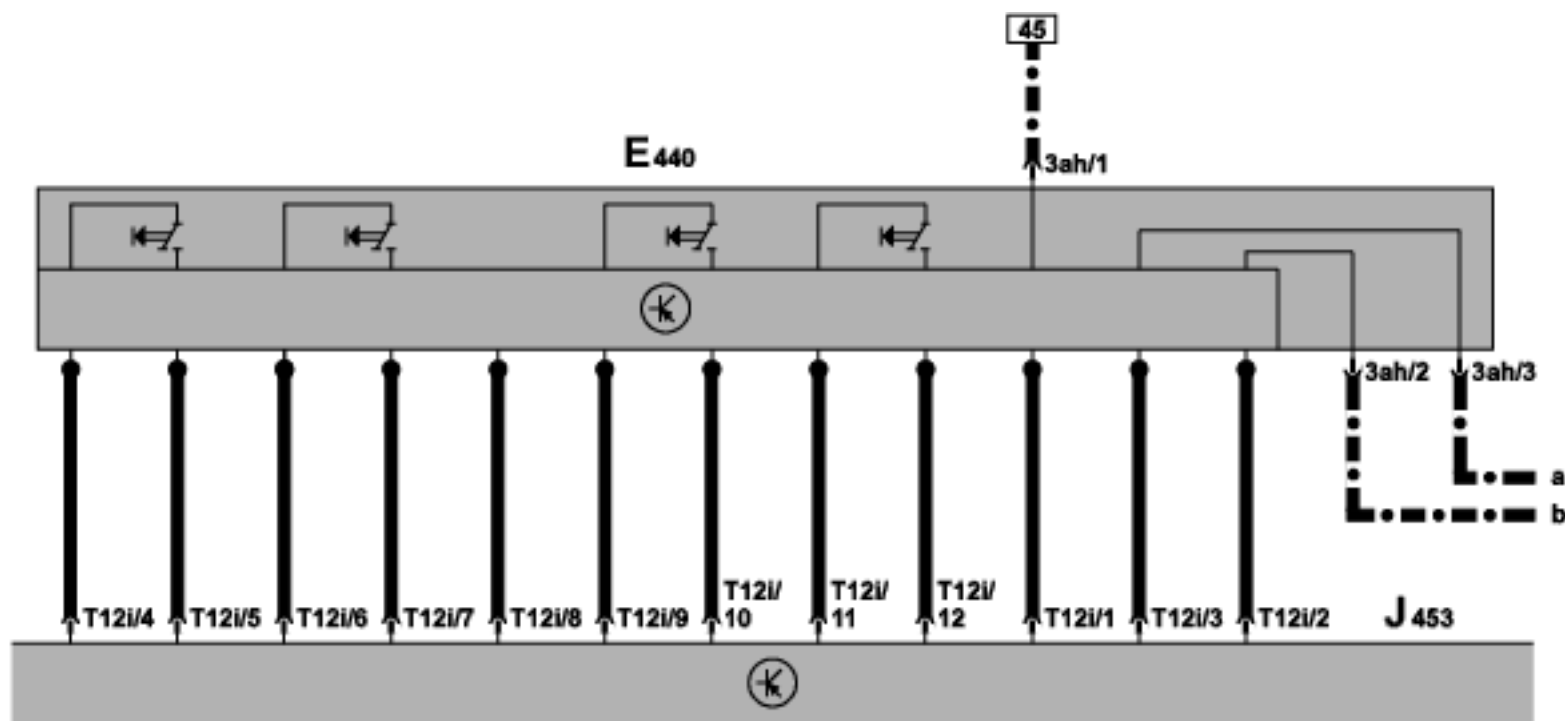


多功能方向盘(J453) / (E221)

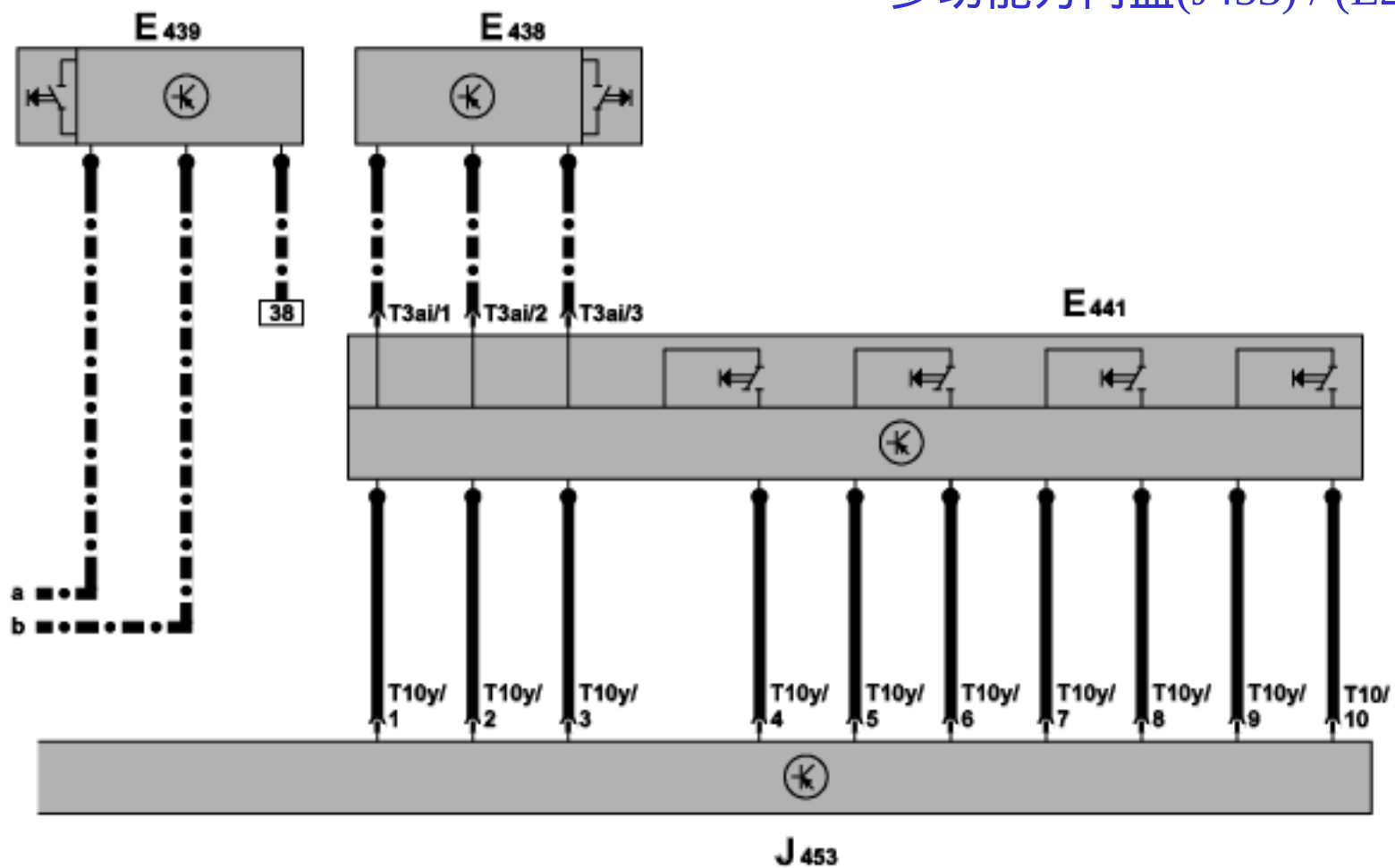

点火开关锁止电磁铁N376

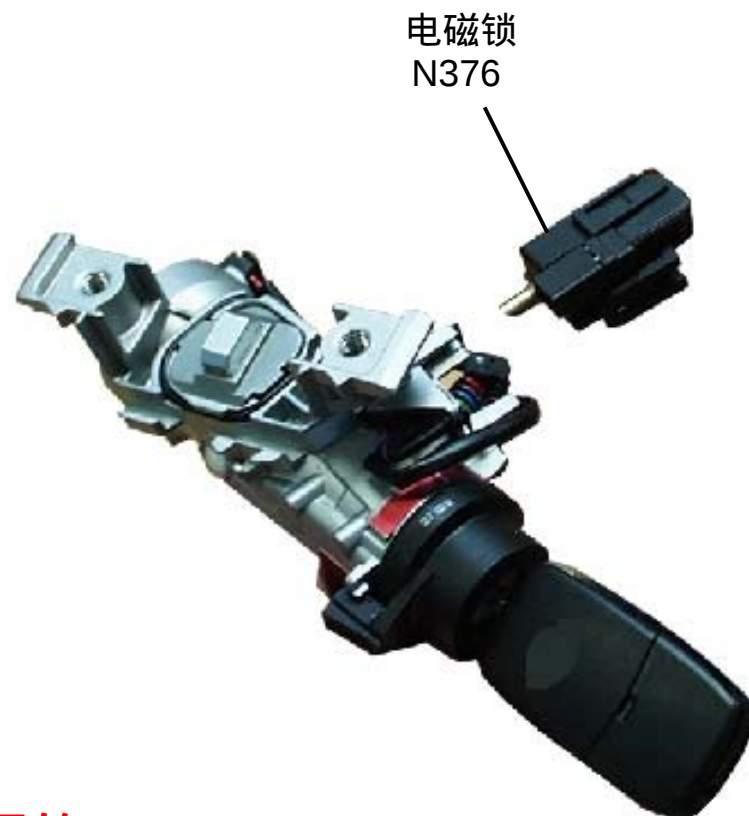在装备自动变速箱的车辆上，
只有当换挡手柄在P档时，
点火钥匙方可从点火开关中
拔出。



那么，我们BORA A4车上是什么样子的？

点火开关锁止电磁铁N376

